



HOCHSCHULE OSNABRÜCK
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Technische Grundlagen der Informatik

Schaltnetze

Prof. Dr.-Ing. Benjamin Weinert



Gliederung


- Multiplexer / Demultiplexer
- Arithmetische Schaltungen
 - Addition
 - Inkrement
 - Subtraktion
 - Multiplikation

Motivation

Modellieren


| <i>Index i</i> | a | b | c | y |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Minimieren

 



$$\begin{aligned}
 & \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \vee x_1 \overline{x_2} x_3 \vee \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 \vee \overline{x_1} x_2 \overline{x_3} \vee x_1 x_2 \overline{x_3} \\
 &= \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \vee x_1 \overline{x_2} x_3 \vee \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 \vee x_2 \overline{x_3} \\
 &= \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \vee \overline{x_2} x_3 \vee x_2 \overline{x_3} \\
 &= \overline{x_2} \overline{x_3} \vee \overline{x_2} x_3 \vee x_2 \overline{x_3} \\
 &= \overline{x_2} \overline{x_3} \vee \overline{x_2} x_3 \vee \overline{x_2} x_3 \vee x_2 \overline{x_3} \\
 &= \overline{x_2} \vee \overline{x_2} \overline{x_3} \vee x_2 \overline{x_3} \\
 &= \overline{x_2} \vee \overline{x_3}
 \end{aligned}$$

Synthetisieren

 



Multiplexer/Demultiplexer

  - Ein Multiplexer (auch "Mux") schaltet von vielen Eingängen auf einen Ausgang
- Ein Demultiplexer (auch "Demux") schaltet von einem Eingang auf viele Ausgänge




Multiplexer

  - Für einen 2-zu-1 Multiplexer (auch "2:1 Mux") gilt:
 - Wenn das Steuersignal $s=1$,
 - dann ist $y=b$,
 - ansonsten $y=a$
- Diese entspricht einer if-then-else-Anweisung
`if (s) then y = b; else y = a;`
- Ein 2-zu-1 Multiplexer kann leicht aus mehreren Logikgattern aufgebaut werden:




 - Da Multiplexer häufig Verwendung finden, gibt es ein spezielles Symbol



Wahrheitstabelle 2-zu-1 Mux

| Index <i>i</i> | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>s</i> | <i>y</i> |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |

 

Multiplexer

- 2-zu-1-Multiplexer mit $n=2$ Dateneingängen




$$y = \bar{s}_0 i_0 \vee s_0 i_1$$

- 4-zu-1-Multiplexer mit $n=4$ Dateneingängen

$$y = \bar{s}_1 \bar{s}_0 i_0 \vee \bar{s}_1 s_0 i_1 \vee s_1 \bar{s}_0 i_2 \vee s_1 s_0 i_3$$


- 8-zu-1-Multiplexer mit $n=8$ Dateneingängen
   
$$y = \bar{s}_2 \bar{s}_1 \bar{s}_0 i_0 \vee \bar{s}_2 \bar{s}_1 s_0 i_1 \vee \bar{s}_2 s_1 \bar{s}_0 i_2 \vee \bar{s}_2 s_1 s_0 i_3 \\ s_2 \bar{s}_1 \bar{s}_0 i_4 \vee s_2 \bar{s}_1 s_0 i_5 \vee s_2 s_1 \bar{s}_0 i_6 \vee s_2 s_1 s_0 i_7$$




Multiplexer - Realisierung

■ 4:1 Mux als zweistufige Logik

 

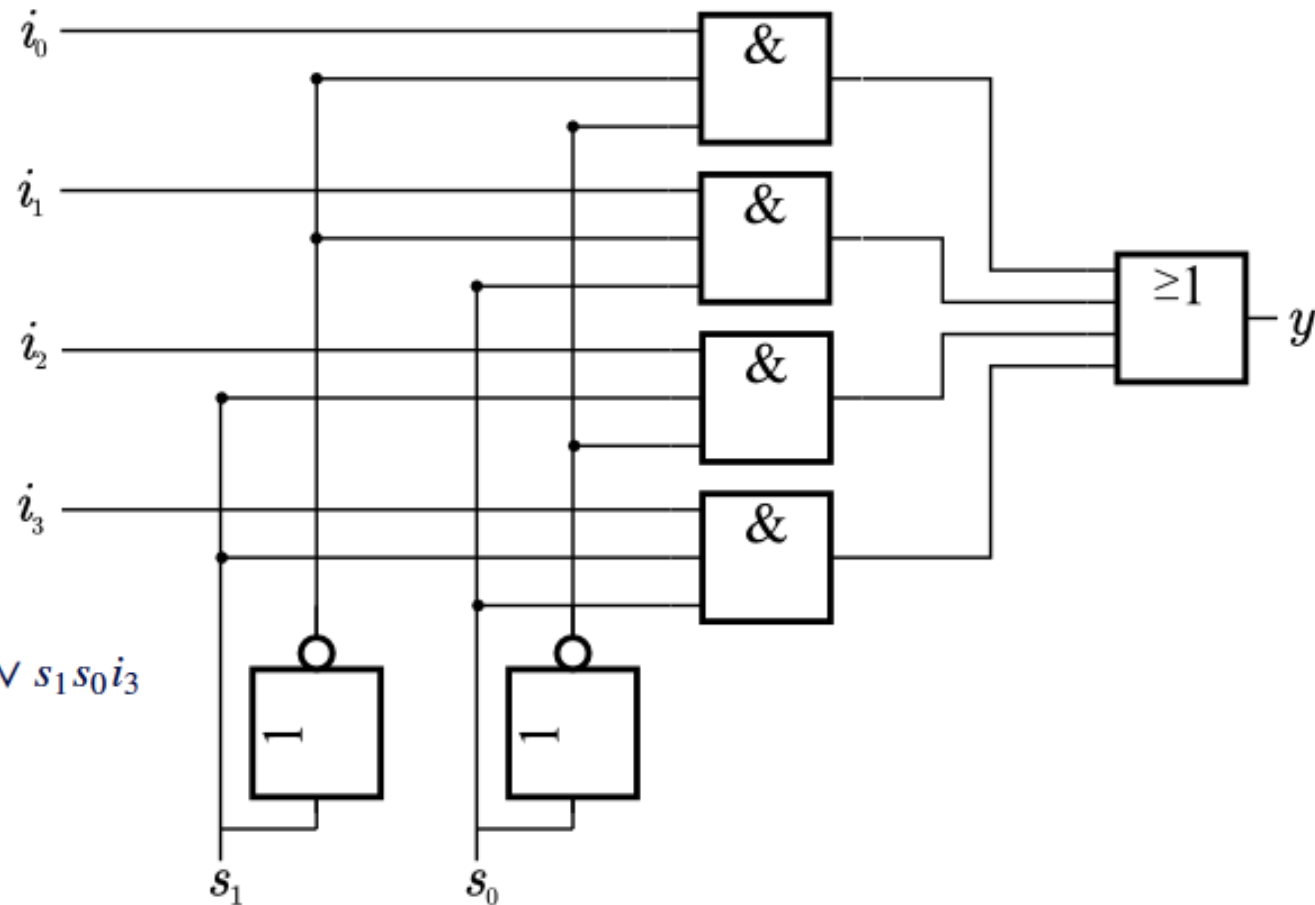
$$y = \bar{s}_1 \bar{s}_0 i_0 \vee \bar{s}_1 s_0 i_1 \vee s_1 \bar{s}_0 i_2 \vee s_1 s_0 i_3$$




Multiplexer - Realisierung

■ Ein 8:1 Mux als zweistufige Logik

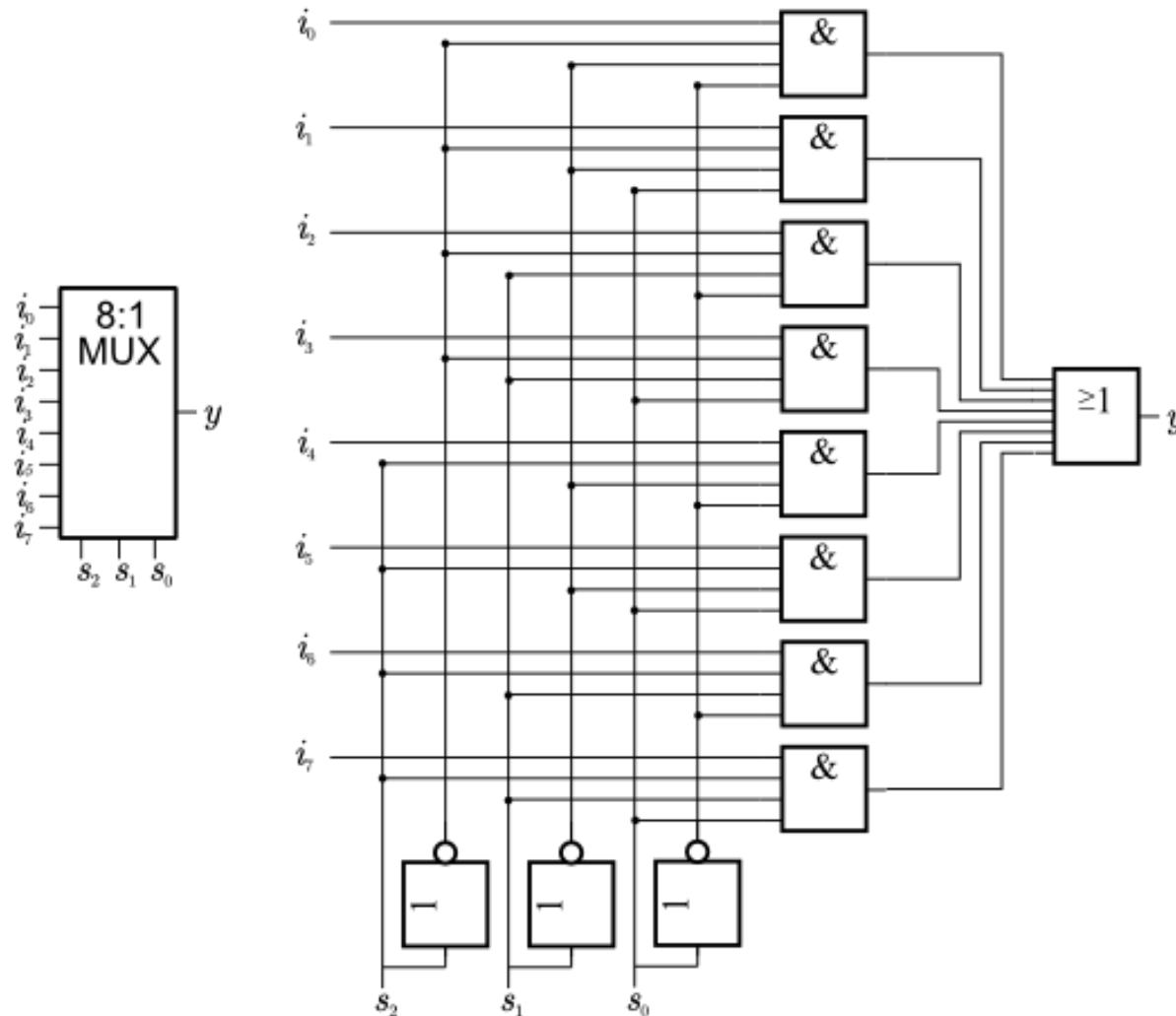


Kaskadierung von Multiplexern

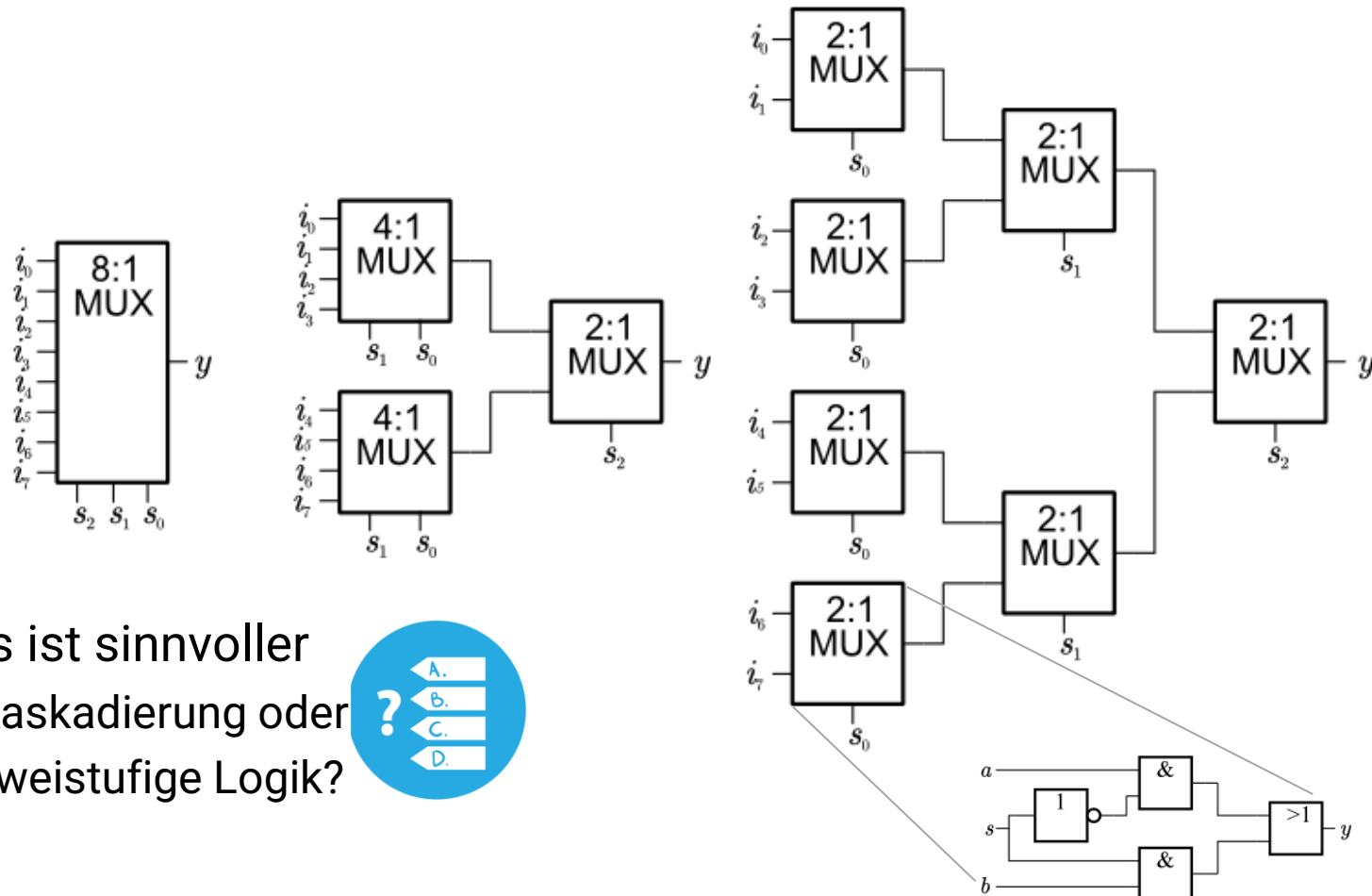- Große Multiplexer können durch Kaskadierung von kleinen Multiplexern aufgebaut werden






 - Was ist sinnvoller
 - Kaskadierung oder
 - zweistufige Logik?



Kaskadierung von Multiplexern

- Kaskadierung oder zweistufige Logik ist abhängig vom Optimierungsziel
 - Bei zweistufiger Logik entstehen kleinere Gatterlaufzeiten
 - Eine Kaskadierung benötigt insgesamt weniger Eingänge
 - kann daher auf kleinerer Chipfläche realisiert werden
- Beispiel
 - zweistufige Logik benötigt UND-Gatter mit je $\log_2(n) + 1$ Eingängen
 - kaskadierte Lösung benötigt mehr UND-Gatter, diese haben aber **weniger Eingänge**
 - 8:1-Mux
 - zweistufig: 8 Gatter mit je $(\log_2(8) + 1 = 4)$ vier Eingängen = 32 Eingänge
 - kaskadiert: $2 * 4$ Gatter mit je 3 Eingängen + 2 Gatter mit 2 Eingängen = 28 Eingänge
 - Flächenaufwand proportional zur Anzahl der Eingänge
➔ kaskadierte Lösung hat geringeren Flächenverbrauch

   


Multiplexer als universelle Logikbausteine



- Multiplexer sind nicht nur zur Steuerung von Datenflüssen, sondern auch zur Realisierung logischer Funktionen verwendbar
- n-zu-1-Multiplexer können jede Funktion mit $\log_2(n)$ -Variablen implementieren
 - Die **Variablen** x_{k-1}, \dots, x_0 werden als Steuersignale s_{k-1}, \dots, s_0 verwendet
 - Die Dateneingänge i_{n-1}, \dots, i_0 werden auf 0 oder 1 gelegt
- Beispiel $y = m_0 \vee m_2 \vee m_6 \vee m_7$
 $\bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0 \vee \bar{x}_2x_1\bar{x}_0 \vee x_2x_1\bar{x}_0 \vee x_2x_1x_0$

Wahrheitstafel:





| | x_2 | x_1 | x_0 | y |
|----|-------|-------|-------|-----|
| 0: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2: | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3: | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5: | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6: | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7: | 1 | 1 | 1 | 1 |

 

Demultiplexer

- Der Demultiplexer stellt quasi die inverse Funktion zum Multiplexer dar
 - 1 Eingang g , k Steuereingänge s_{k-1}, \dots, s_0 und $n = 2^k$ Ausgänge r_{n-1}, \dots, r_0
 - Der Eingang g wird häufig "Enabler" genannt
 - Abhängig von den Steuereingängen
 - wird der Eingang auf einen der Ausgänge geschaltet
 - die anderen Ausgänge sind 0

Demultiplexer

    

Demultiplexer

■ 1-zu-2 Demultiplexer

$$r_0 = g \bar{s}$$

$$r_1 = g s$$

■ 1-zu-4 Demultiplexer




$$r_0 = g \bar{s}_1 \bar{s}_0$$

$$r_1 = g \bar{s}_1 s_0$$

$$r_2 = g s_1 \bar{s}_0$$


$$r_3 = g s_1 s_0$$

■ ...

   


Realisierung von Demultiplexern

■ 1-zu-2 Demultiplexer

 


■ 1-zu-4 Demultiplexer

 

Kaskadierung von Demultiplexern

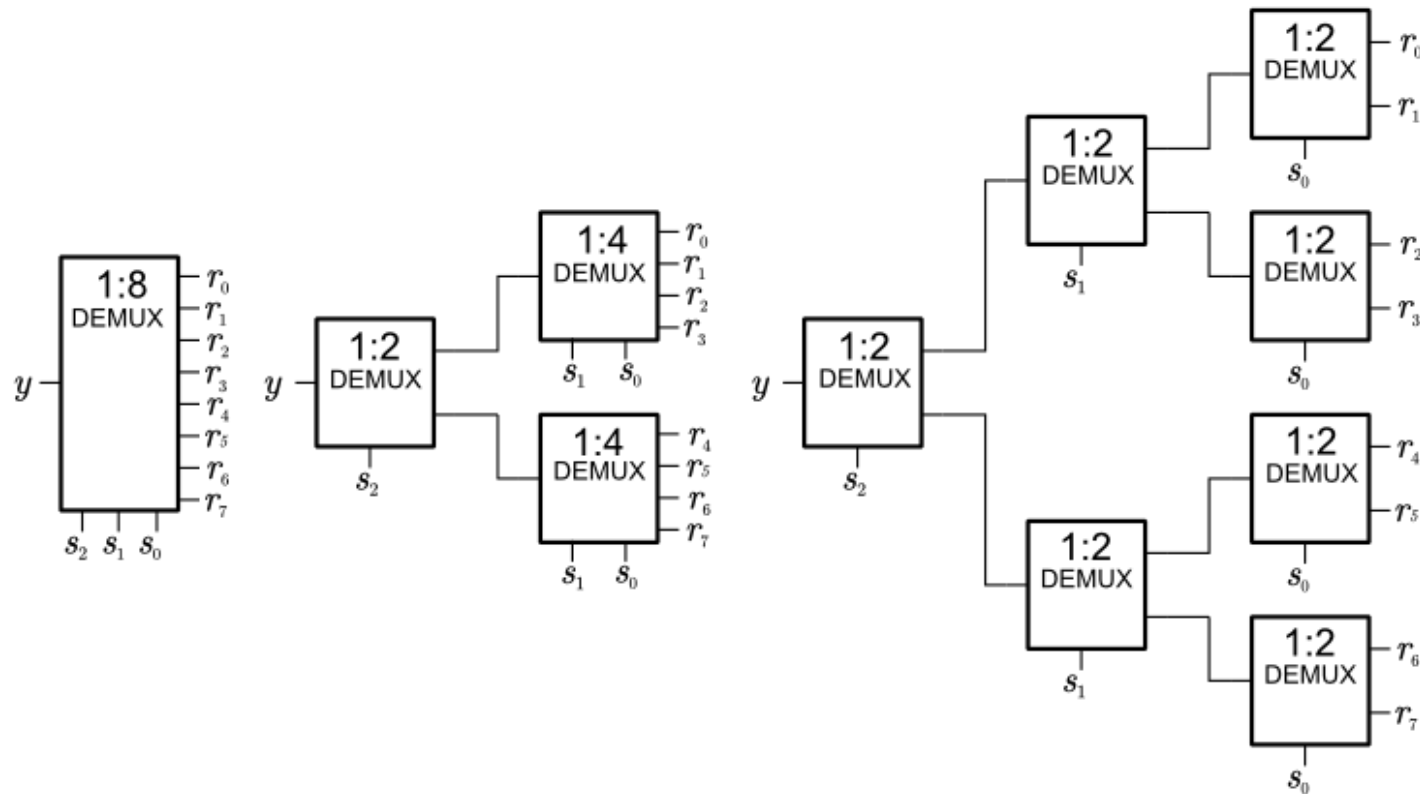- Große Demultiplexer können durch Kaskadierung von kleinen Demultiplexern aufgebaut werden



Demultiplexer als universelle Logikbausteine




- 1-zu- Demultiplexer können jede Funktion von $k = \log_2(n)$ Variablen implementieren
 - Die Variablen x_{k-1}, \dots, x_0 werden als Steuervariablen s_{k-1}, \dots, s_0 verwendet
 - Der Eingang wird auf 1 gelegt
 - An den Ausgängen liegen die Minterme der Steuervariablen an und können durch ein ODER-Gatter verknüpft werden, um die Funktion zu implementieren
- Beispiel

$$y = m_0 \vee m_2 \vee m_6 \vee m_7$$

Wahrheitstafel:

| | x_2 | x_1 | x_0 | y |
|----|-------|-------|-------|-----|
| 0: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2: | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3: | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5: | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6: | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7: | 1 | 1 | 1 | 1 |

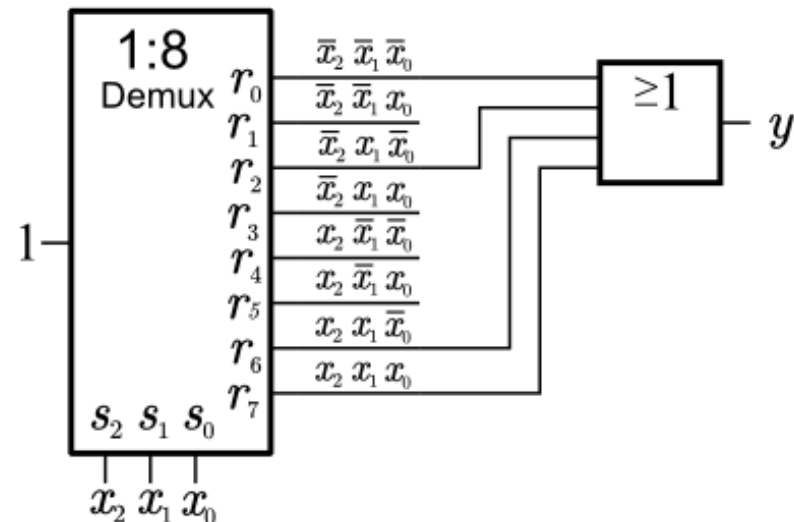


Addition

- Zur Entwicklung einer Schaltung für die Addition kann man sich an der schriftlichen Addition orientieren

| | |
|------|--------|
| 13 | 1101 |
| + 5 | + 0101 |
| ---- | ----- |
| 18 | 10010 |

 - Die Addition wird Bit-weise von rechts nach links durchgeführt (angefangen beim niederwertigsten Bit)



- Warum ist eine Schaltung für die Addition so extrem wichtig?

Halbaddierer

- Für die Addition zweier Dualzahlen
 - Summe und Übertrag entstehen als Ergebnis
- Beim niederwertigsten Bit müssen **nur** alle Kombinationen der zwei Summanden a und b betrachtet werden (4 Fälle)
 - ohne Übertrag
- **Wahrheitstabelle** von Eingangsvariablen a und b sowie das Ergebnis der Addition s und Übertrag c_{out} (Carry-out)


| a | b | s | c_{out} |
|---|---|---|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

- Damit ergibt sich $s = \bar{a}b \vee a\bar{b} = a \oplus b$


$$c_{out} = ab$$

- Die Realisierung mit Logikgattern wird Halbaddierer genannt und erhält ein eigenes Symbol (siehe rechts, 1-Bit-Halbaddierer)

Antivalenz („XOR“)

 

Halbaddierer

 

- Warum heißt es eigentlich „Halbaddierer“? Was fehlt?

Volladdierer




- Bei den nachfolgenden Bits muss nun ebenfalls der Übertrag der vorangegangenen bit-weisen Addition berücksichtigt werden (Carry-in)

| a | b | c_{in} | s | c_{out} |
|-----|-----|----------|-----|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Damit ergibt sich

$$s = \bar{a}\bar{b}c_{in} \vee \bar{a}b\bar{c}_{in} \vee a\bar{b}\bar{c}_{in} \vee abc_{in}$$
   
$$c_{out} = \bar{a}bc_{in} \vee \bar{a}b\bar{c}_{in} \vee a\bar{b}\bar{c}_{in} \vee abc_{in}$$






Volladdierer

■ Umformung der boole'schen Ausdrücke

$$\begin{aligned}
 s &= \bar{a}\bar{b}c_{in} \vee \bar{a}b\bar{c}_{in} \vee a\bar{b}\bar{c}_{in} \vee abc_{in} \\
 &= (\bar{a}\bar{b}c_{in} \vee abc_{in}) \vee (\bar{a}b\bar{c}_{in} \vee a\bar{b}\bar{c}_{in}) \\
 &= ((\bar{a}\bar{b} \vee ab)c_{in}) \vee ((\bar{a}b \vee a\bar{b})\bar{c}_{in}) \\
 &= ((a \leftrightarrow b)c_{in}) \vee ((a \nleftrightarrow b)\bar{c}_{in}) \\
 &= ((\overline{a \leftrightarrow b})c_{in}) \vee ((a \leftrightarrow b)\bar{c}_{in}) \\
 &= (a \leftrightarrow b) \leftrightarrow c_{in}
 \end{aligned}$$

  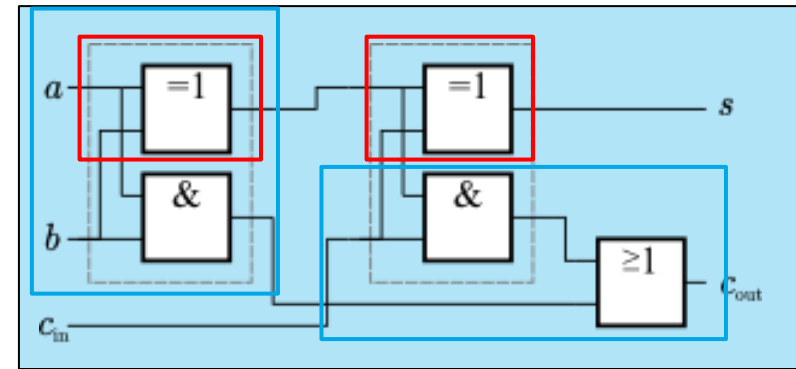
$$\begin{aligned}
 c_{out} &= (\bar{a}bc_{in} \vee \bar{a}b\bar{c}_{in}) \vee (ab\bar{c}_{in} \vee abc_{in}) \\
 &= ((\bar{a}b \vee a\bar{b})c_{in}) \vee (ab(\bar{c}_{in} \vee c_{in})) \\
 &\stackrel{(5)}{=} (a \leftrightarrow b)c_{in} \vee ab
 \end{aligned}$$




Carry-Ripple-Addierer

- Ein Addierwerk für Binärzahlen der Stelligkeit n kann mit n Volladdierern realisiert werden
 - also => Eine 4-Bit Dualzahl kann mit vier Volladdierern errechnet werden
 - $2n$ Eingangsvariablen, $n+1$ Ausgangsvariablen
- Jeder Ein-Bit-Addierer ist für eine Ziffer z_i der Summe verantwortlich
- Der c_{out} -Ausgang wird jeweils mit dem c_{in} des nächsten Ein-Bit-Addierers verbunden
- Die Laufzeit ist linear in der Anzahl der Stellen,
 - da jeder Ein-Bit-Addierer zunächst auf den Übertrag seines Vorgängers warten muss => Keine synchrone Berechnung der Bits
 - d.h. ein 8-Bit-Addierwerk braucht doppelt so lange, wie ein 4-Bit-Addierwerk
- Die Behandlung des Übertrags (Carry) ist verantwortlich für die Laufzeit
 - Das Carry "rieselt" (engl. "ripple") langsam durch die Schaltung
 - Das Durchlaufen aller Stufen muss abgewartet werden!

Carry-Ripple-Addierer

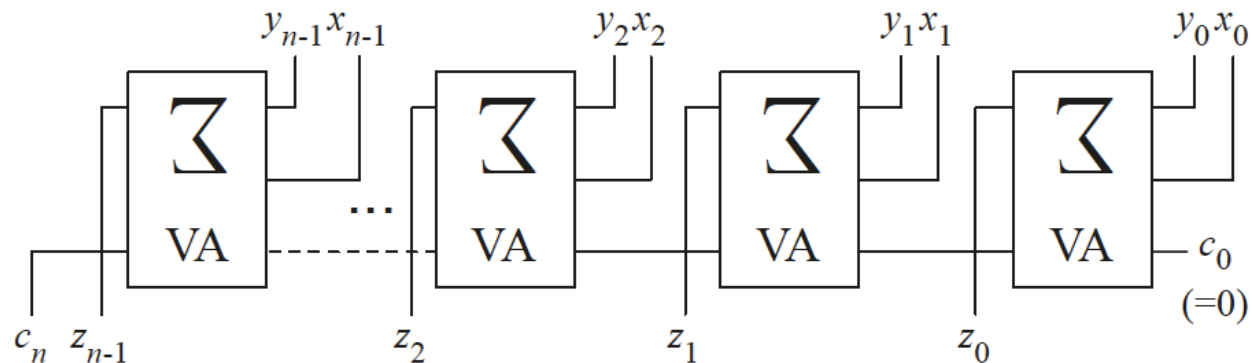

Carry-Ripple-Addierer

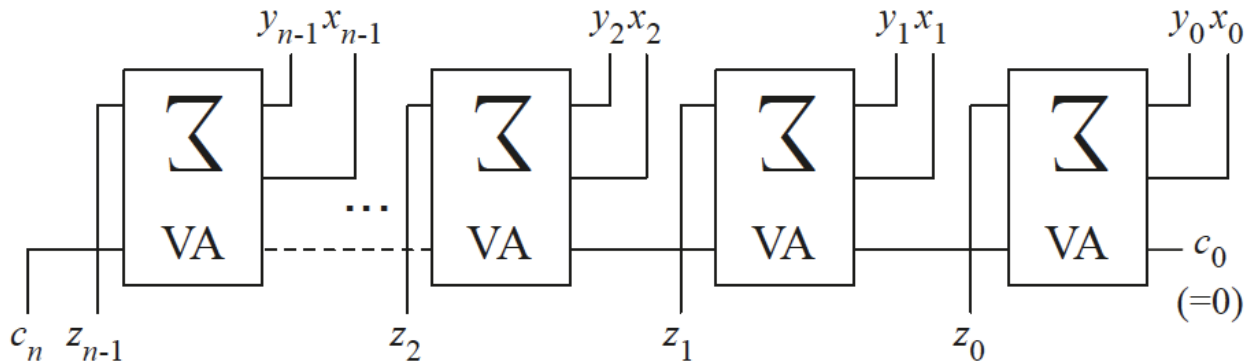


■ Vorteile

- pro Bit genau ein Volladdierer
 - Flächenbedarf steigt linear an
- Anzahl Gatter proportional zur Wortbreite

■ Nachteile


- relativ langsam

 

- Kann der Carry-Ripple-Addierer auch anders realisiert werden?

Carry-Look-Ahead-Addierer

- Idee:
 - Parallele Berechnung aller Überträge durch separate Logikschaltung
- Jede boole'sche Funktion kann durch zweistufiges Schaltnetz realisiert werden
 - → Normalform, Minimalform
- Alle Ein-Bit-Addierer arbeiten parallel → Ergebnisse werden zeitgleich geliefert
- Mit jeder Ziffer steigt der Aufwand für die Realisierung der Übertragsberechnung mittels zweistufiger Logik, da mit jeder Ziffer zwei Eingänge hinzukommen

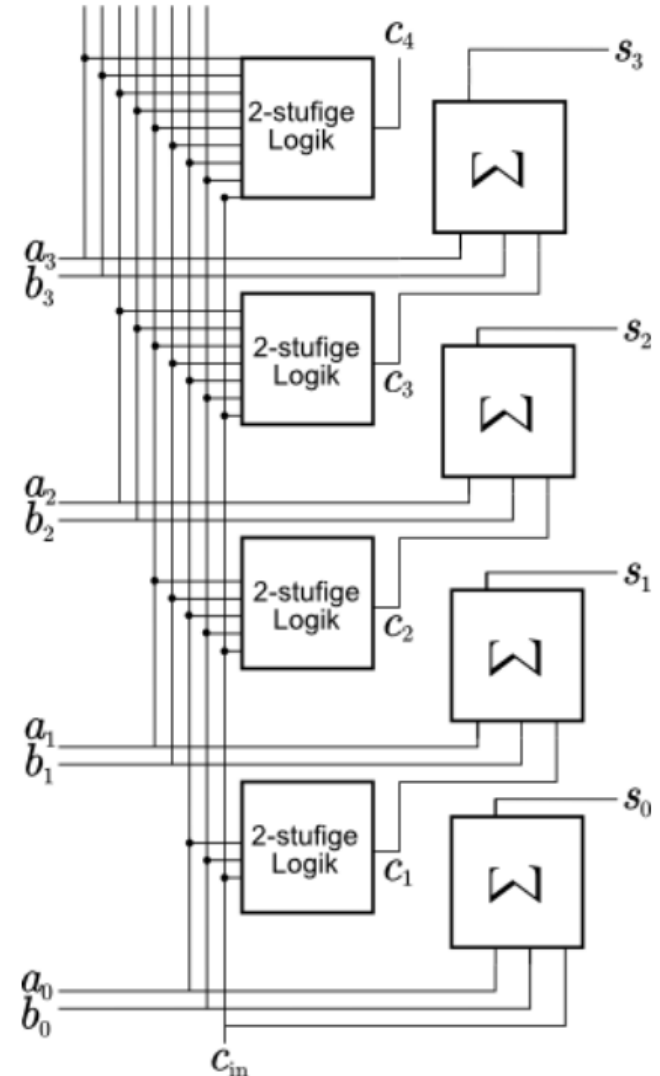

Carry-Look-Ahead-Addierer

- Um die Anzahl der Gatter innerhalb der 2-stufigen Logik zu reduzieren, wird der boolesche Ausdruck zur Berechnung des Übertrags beim Volladdierer betrachtet
 - Um diese Werte bei der Berechnung des Übertrags abzugreifen, werden die Volladdierer in zwei Halbaddierer aufgespaltet
- Bei gegebenem Übertrag c_i des vorherigen Ein-Bit-Addierers berechnet sich c_{i+1}


$$c_{i+1} = (x_i \wedge y_i) \vee (c_i \wedge (x_i \leftrightarrow y_i))$$

- Wir definieren

$$g_i := x_i \wedge y_i$$

$$p_i := x_i \leftrightarrow y_i$$

 - dies sind genau die beiden Ausgänge der beiden Halbaddierer



Carry-Look-Ahead-Addierer

- Durch rekursive Anwendung des Ausdrucks zur Berechnung des Übertrags

$$c_{i+1} = \underbrace{(x_i \wedge y_i)}_{g_i} \vee \underbrace{(c_i \wedge (x_i \leftrightarrow y_i))}_{p_i}$$

.. kann die benötigte 2-stufige Logik ausgerechnet werden:

$$c_1 = p_0 c_0 \vee g_0$$

$$c_2 = p_1 c_1 \vee g_1$$

$$=$$

$$=$$

$$c_3 = p_2 c_2 \vee g_2$$



$$=$$

$$=$$

$$c_4 = p_3 c_3 \vee g_3$$



$$=$$

$$=$$

  

Carry-Look-Ahead-Addierer

Reminder: Volladdierer

  

Carry-Look-Ahead-Addierer

- Wie beim Carry-Ripple-Addierer werden n Volladdierer zur Addition zweier n -Bit breite Dualzahlen verwendet
- Das Übertragsbit c_i wird jedoch **nicht** mehr vom Addierer zu Addierer **durchgereicht**
- Alle der n Übertragsbits werden in einem separaten zweistufigen Schaltnetz gleichzeitig berechnet und parallel in die entsprechenden Volladdierer geleitet
- **Vorteil:** Die Additionszeit wird weitgehend unabhängig von der Stellenzahl der Dualzahlen, weil die **Berechnung des Übertrags in allen Stufen sofort** („vorausschauend“) beginnen kann.
- Die Tiefe der Schaltung ist konstant
 - Unabhängig von der Anzahl der zu addierenden Bits durchläuft ein Signal von Eingang zu den Ausgängen eine konstante Anzahl an Logikgattern


Carry-Ripple-Addierer vs Carry-Look-Ahead-Addierer




- Carry-Ripple
 - Flächenökonomisch
 - Anzahl der Gatter wächst linear
 - Langsam
 - Jeder Ein-Bit-Addierer muss zunächst auf den Übertrag seines Vorgängers warten muss
- Carry-Look-Ahead-Addierer
 - Flächenintensiv
 - Der Flächenbedarf steigt kubisch mit der Bitbreite an
 - Schnell
 - Die jeweiligen Überträge werden parallel und nicht seriell berechnet
- Weitere Addierer
 - Conditional-Sum-Addierer
 - Präfix-Addierer
 - ...

Inkrementierer

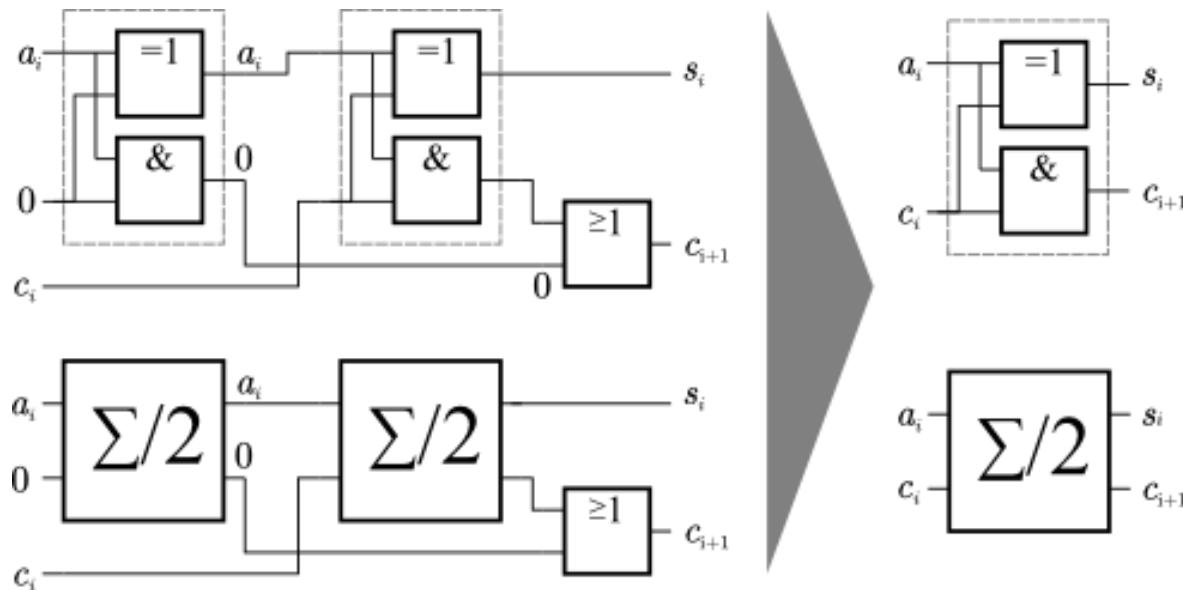- Das Inkrementieren einer Zahl ist eine häufig vorkommende Operation
 - $a = a + 1;$
 - $a++;$
- n-stelliger Inkrementierer kann durch n-stelliges Addierwerk realisiert werden
 - alle b_i gleich 0; Übertrag am niederwertigsten Bit $c_0 = 1$




 - Durch feste Verdrahtung einiger Variablen kann die Schaltung vereinfacht werden, z.B. können beim Carry-Ripple-Addierer die Volladdierer durch entsprechend beschaltete Halbaddierer ersetzt werden




Subtrahierer

 - Die Subtraktion zweier Zahlen $y=a-b$ kann auf die Addition zurückgeführt werden $y=a+(-b)$
 - Addition des Zweierkomplements



- Recap: Wie werden die negativen Zahlen im Zweierkomplement gebildet?

- Ein n-stelliger Subtrahierer kann mit einem n-stelligen Addiererwerk realisiert werden, indem eine **zusätzliche Logik** zu **Berechnung des Zweierkomplements** hinzugefügt wird
- Der Eingang n wählt aus, ob b negiert werden soll, und der Ausgang v zeigt an, ob ein Überlauf (Overflow) aufgetreten ist
 - $n=0 \Rightarrow$ Addition zweier positiver Zahlen; $n=1 \Rightarrow$ Addition mit negativer Zahl
 - n ist Eingangssignal für die XOR-Gatter & für den ersten Volladdierer

 

Multiplizierer

- Zur Entwicklung einer Schaltung für die Multiplikation wird zunächst die schriftliche Multiplikation (wie aus der Schule bekannt) betrachtet:

$$\begin{array}{r} 25 \cdot 13 \\ \hline 75 \\ +25 \\ \hline = 325 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11001 \cdot 1101 \\ \hline 11001 \\ 00000 \\ 11001 \\ +11001 \\ \hline = 101000101 \end{array}$$

- Es ist zu erkennen, dass die Multiplikation von Binärzahlen durch eine Verschiebung und Addition realisiert werden kann
- Vorzeichenlose Zahlen lassen sich so ohne weiteres multiplizieren
- Einer- und Zweierkomplementzahlen müssen bei vorzeichenbehafteten Zahlen zunächst in eine Form mit Betrag und Vorzeichen umgewandelt werden
 - Nach der Multiplikation wird das Ergebnis wieder in die vorherige Form umgewandelt
 - Das Vorzeichenbit wird separat betrachtet
 - Das Vorzeichen des Ergebnisses ergibt sich aus der Antivalenz (XOR)-Verknüpfung der Vorzeichen der beiden Eingabewerte

Matrixmultiplizierer

- Eine Schaltung, die das schriftliche Multiplizieren nachbildet, ist der Matrixmultiplizierer
- gegeben
 - Multiplikator $a = a_{n-1} \dots a_0$
 - Multiplikant $b = b_{n-1} \dots b_0$
- Die Anordnung der Bits beim schriftlichen Multiplizieren kann als $n \times (2n - 1)$ Matrix dargestellt werden


$$\begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 & a_{n-1}b_0 & a_{n-2}b_0 & \dots & a_2b_0 & a_1b_0 & a_0b_0 \\ 0 & \dots & a_{n-1}b_1 & a_{n-2}b_1 & a_{n-3}b_1 & \dots & a_1b_1 & a_0b_1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1}b_{n-1} & \dots & a_1b_{n-1} & a_0b_{n-1} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Struktur der Matrix spiegelt sich in der Logikschaltung wieder
 - Die Elemente der Matrix werden durch UND-Verknüpfungen a_jb_i berechnet
 - Jede Spaltensumme wird durch ein Addierwerk berechnet (maximal $n-1$ Volladdierer)

4-Bit-Matrixmultiplizierer


Schriftliche Multiplikation
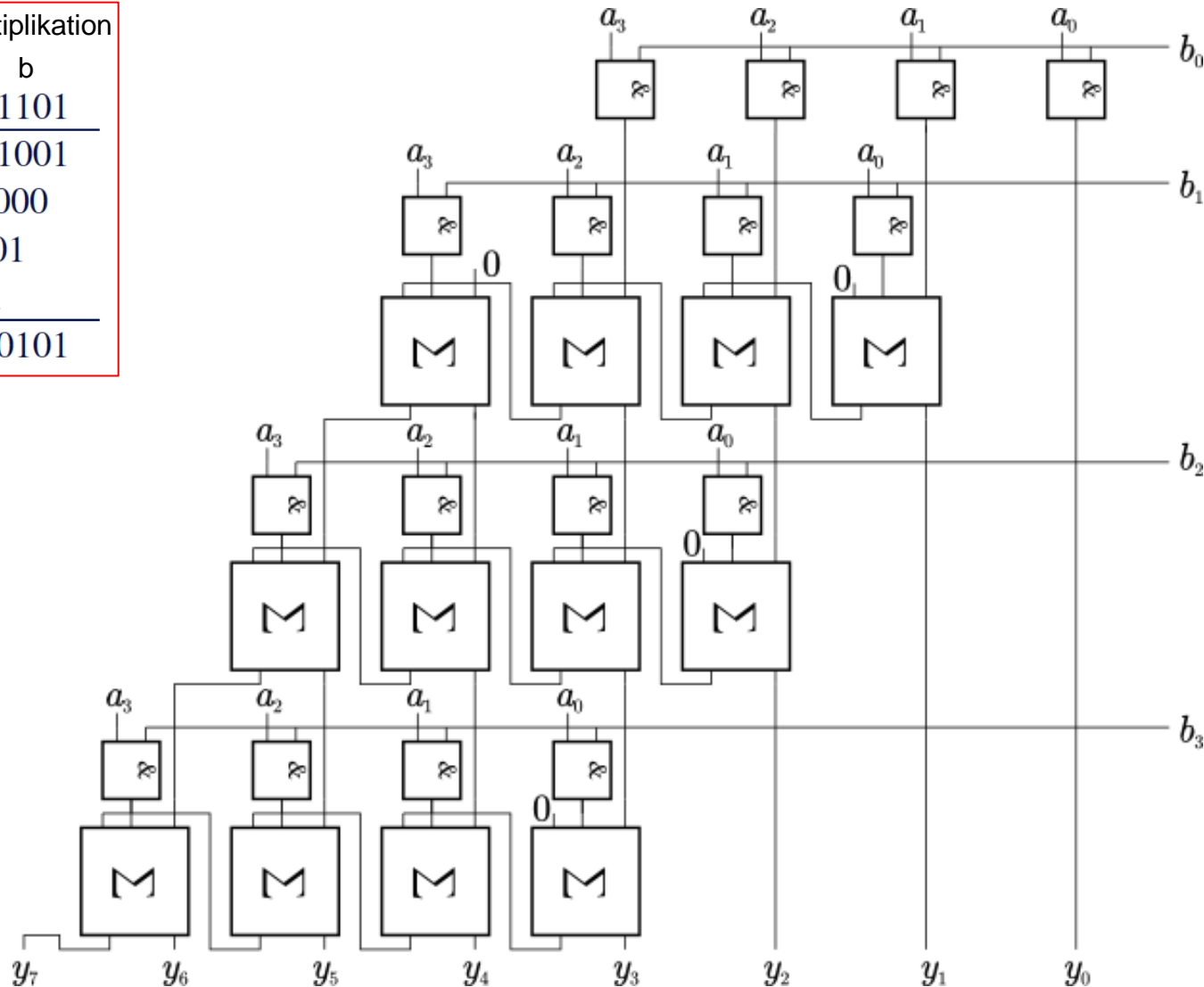
$$\begin{array}{r}
 \text{a} \quad \text{b} \\
 11001 \cdot 1101 \\
 \hline
 11001 \\
 00000 \\
 11001 \\
 +11001 \\
 \hline
 = 101000101
 \end{array}$$




Arithmetisch-logische Einheit ALU

- Die arithmetisch-logische Einheit (engl. **a**rithmetic **l**ogic **u**nit, ALU) dient zur Realisierung der Elementaroperationen eines Rechners:
 - arithmetische Operationen
 - Addition, Subtraktion, Multiplikation, ...
 - logische Operationen
 - bitweise UND-Verknüpfung, ODER-Verknüpfung, ...
 - Test auf Gleichheit
- Verknüpfung von zwei Werten a und b zu einem y
 - werden in Registern bereitgestellt
 - Wortbreite: 8, 16, 32, 64 Bits
 - „Mode“ wählt die auszuführende Operation
 - „Flag“ liefert Status-Informationen
 - z.B. wenn ein Überlauf stattfindet

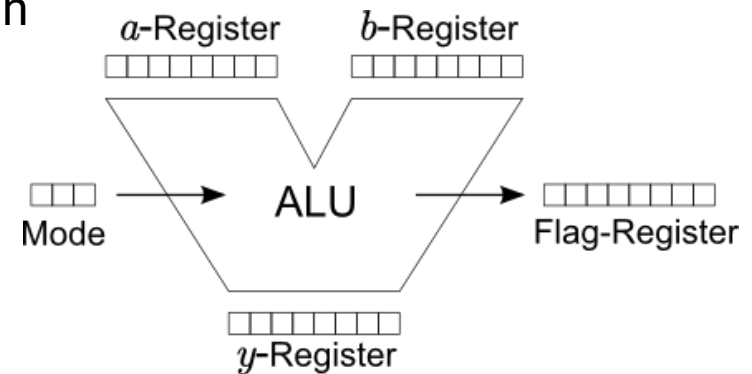

Arithmetisch-logische Einheit ALU

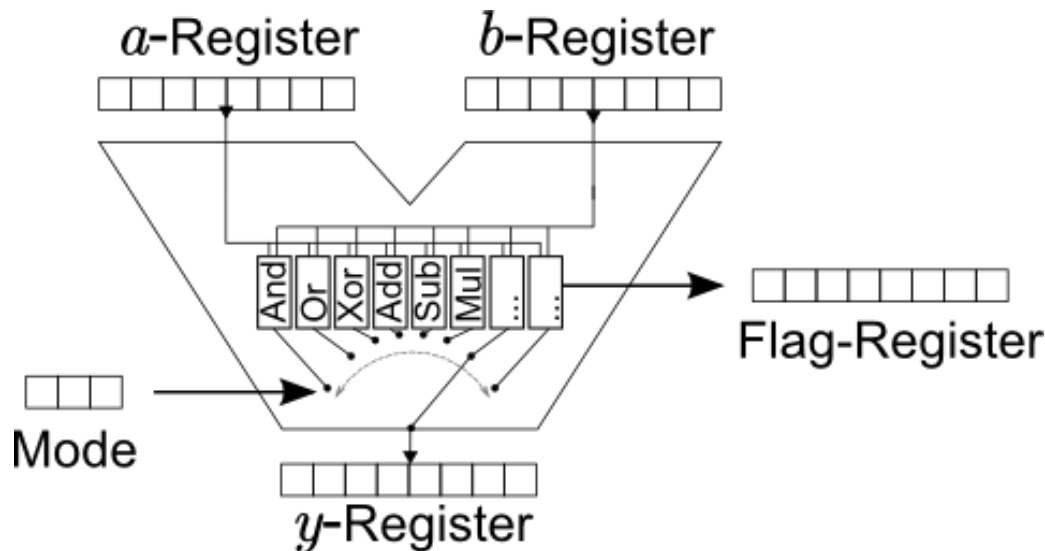- Flag-Register (Statusregister)
 - Übertrag (Carry flag): Übertrag ist aufgetreten
 - Überlauf (Overflow flag): Ergebnis passt nicht ins y-Register
 - Null (Zero flag): Ergebnis ist Null
 - Negativ (Negation flag): Ergebnis ist negativ
- Der Mode-Eingang wählt die auszuführende Operation aus



Beispiel-ALU

- Zur Realisierung einer einfachen 4-Bit ALU soll diese aus mehreren 1-Bit-ALUs zusammengesetzt werden
- Wie bereits von den Addierwerken bekannt, muss dabei die Carry-Information an den Nachfolger weitergegeben werden
- Insgesamt soll die hier gezeigte beispielhafte ALU acht verschiedene Operationen ausführen:
- Acht Operationen, für alle ALUs einheitlich gesteuert

| s_1 | s_0 | n | y |
|-------|-------|-----|--------------------|
| 0 | 0 | 0 | $a \vee b$ |
| 0 | 0 | 1 | $a \vee \bar{b}$ |
| 0 | 1 | 0 | $a \wedge b$ |
| 0 | 1 | 1 | $a \wedge \bar{b}$ |
| 1 | 0 | 0 | \bar{b} |
| 1 | 0 | 1 | b |
| 1 | 1 | 0 | $a + b$ |
| 1 | 1 | 1 | $a + \bar{b}$ |

Logisches ODER

Logisches ODER mit Invertierung von b

Logisches UND


Logisches UND mit Invertierung von b

Invertiertes b

b

Addition

 Addition mit Invertierung von b (für Subtraktion)



Beispiel-ALU

