



HOCHSCHULE OSNABRÜCK
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Technische Grundlagen der Informatik

Schaltnetze

Prof. Dr.-Ing. Benjamin Weinert



Gliederung


- Multiplexer / Demultiplexer
- Arithmetische Schaltungen
 - Addition
 - Inkrement
 - Subtraktion
 - Multiplikation

Motivation

Modellieren


Index i	a	b	c	y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Minimieren

 



$$\begin{aligned}
 & \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \\
 &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_2 \bar{x}_3 \\
 &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_2 \bar{x}_3 \vee x_2 \bar{x}_3 \\
 &= \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_2 \bar{x}_3 \vee x_2 \bar{x}_3 \\
 &= \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_2 \bar{x}_3 \vee x_2 \bar{x}_3 \\
 &= \bar{x}_2 \vee x_2 \bar{x}_3 \vee x_2 \bar{x}_3 \\
 &= \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3
 \end{aligned}$$

Synthetisieren

 



Multiplexer/Demultiplexer

  - Ein Multiplexer (auch "Mux") schaltet von vielen Eingängen auf einen Ausgang
- Ein Demultiplexer (auch "Demux") schaltet von einem Eingang auf viele Ausgänge




Multiplexer

  - Für einen 2-zu-1 Multiplexer (auch "2:1 Mux") gilt:
 - Wenn das Steuersignal **s=1**,
 - dann ist $y=b$,
 - ansonsten $y=a$
- Diese entspricht einer if-then-else-Anweisung
`if (s) then y = b; else y = a;`
- Ein 2-zu-1 Multiplexer kann leicht aus mehreren Logikgattern aufgebaut werden:




 - Da Multiplexer häufig Verwendung finden, gibt es ein spezielles Symbol



Wahrheitstabelle 2-zu-1 Mux

Index <i>i</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>s</i>	<i>y</i>
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

 

Multiplexer

- 2-zu-1-Multiplexer mit $n=2$ Dateneingängen




$$y = \bar{s}_0 i_0 \vee s_0 i_1$$

- 4-zu-1-Multiplexer mit $n=4$ Dateneingängen

$$y = \bar{s}_1 \bar{s}_0 i_0 \vee \bar{s}_1 s_0 i_1 \vee s_1 \bar{s}_0 i_2 \vee s_1 s_0 i_3$$


- 8-zu-1-Multiplexer mit $n=8$ Dateneingängen
   
$$y = \bar{s}_2 \bar{s}_1 \bar{s}_0 i_0 \vee \bar{s}_2 \bar{s}_1 s_0 i_1 \vee \bar{s}_2 s_1 \bar{s}_0 i_2 \vee \bar{s}_2 s_1 s_0 i_3 \vee s_2 \bar{s}_1 \bar{s}_0 i_4 \vee s_2 \bar{s}_1 s_0 i_5 \vee s_2 s_1 \bar{s}_0 i_6 \vee s_2 s_1 s_0 i_7$$




Multiplexer - Realisierung

■ 4:1 Mux als zweistufige Logik

 

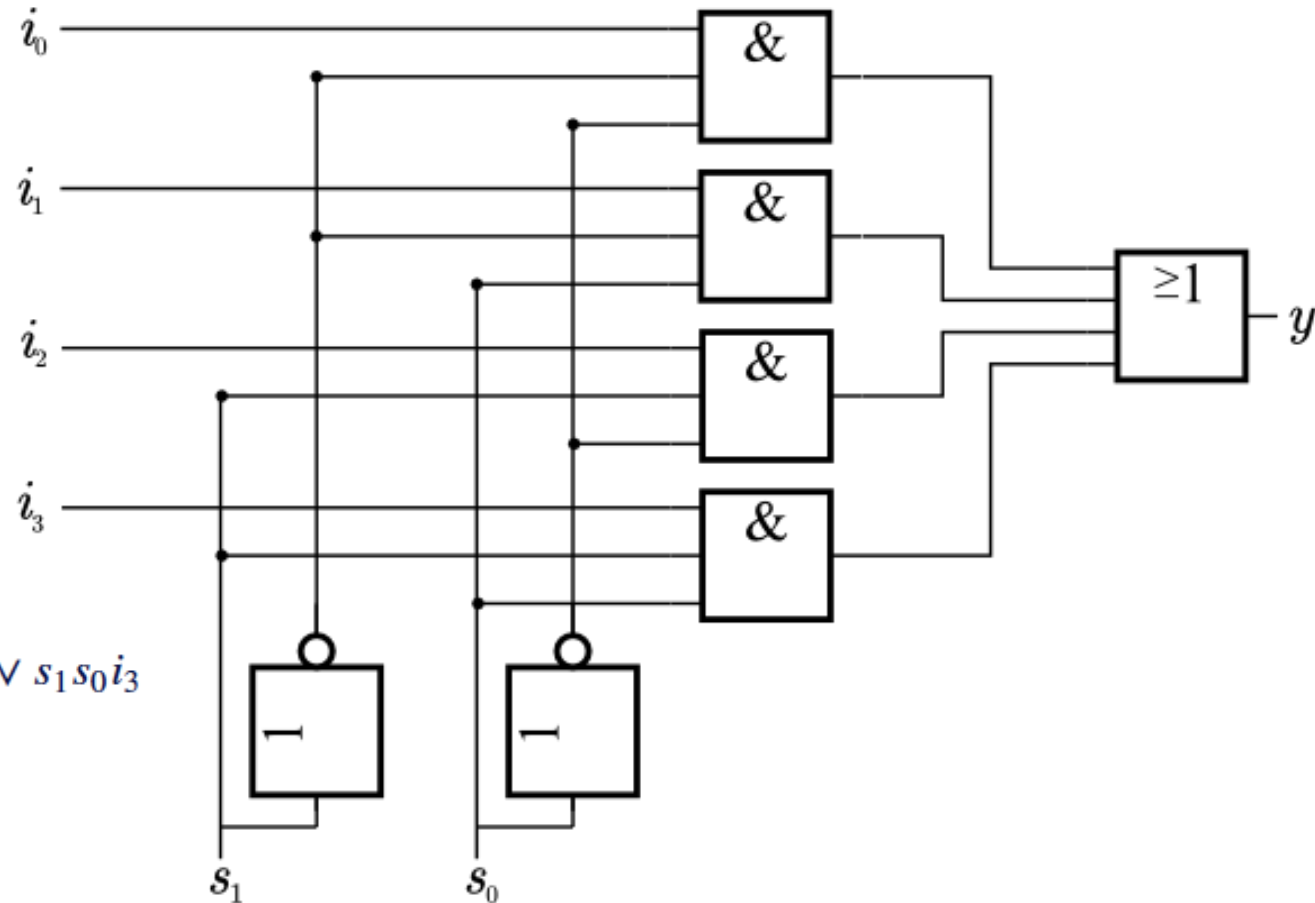
$$y = \bar{s}_1 \bar{s}_0 i_0 \vee \bar{s}_1 s_0 i_1 \vee s_1 \bar{s}_0 i_2 \vee s_1 s_0 i_3$$




Multiplexer - Realisierung

■ Ein 8:1 Mux als zweistufige Logik

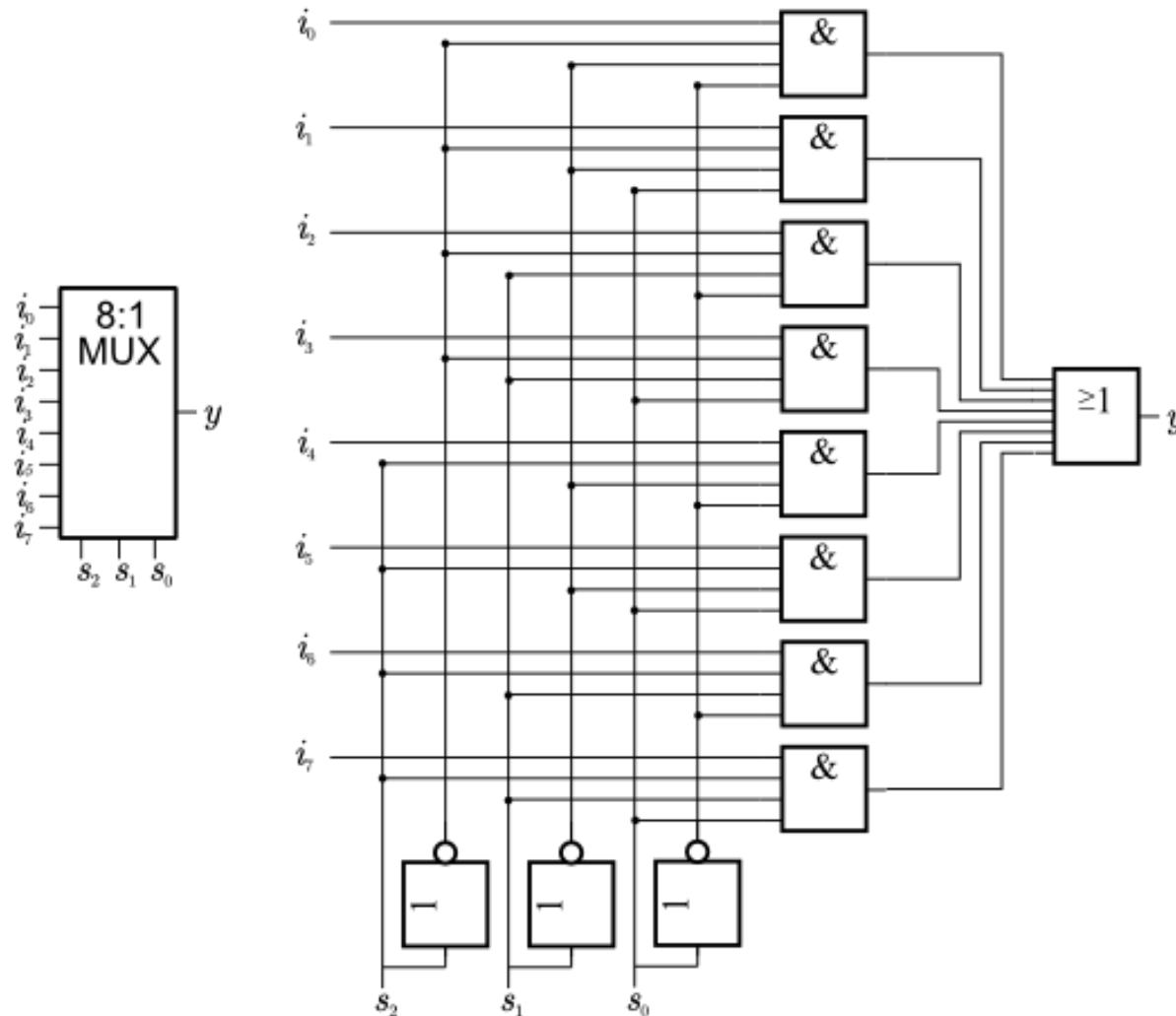


Kaskadierung von Multiplexern

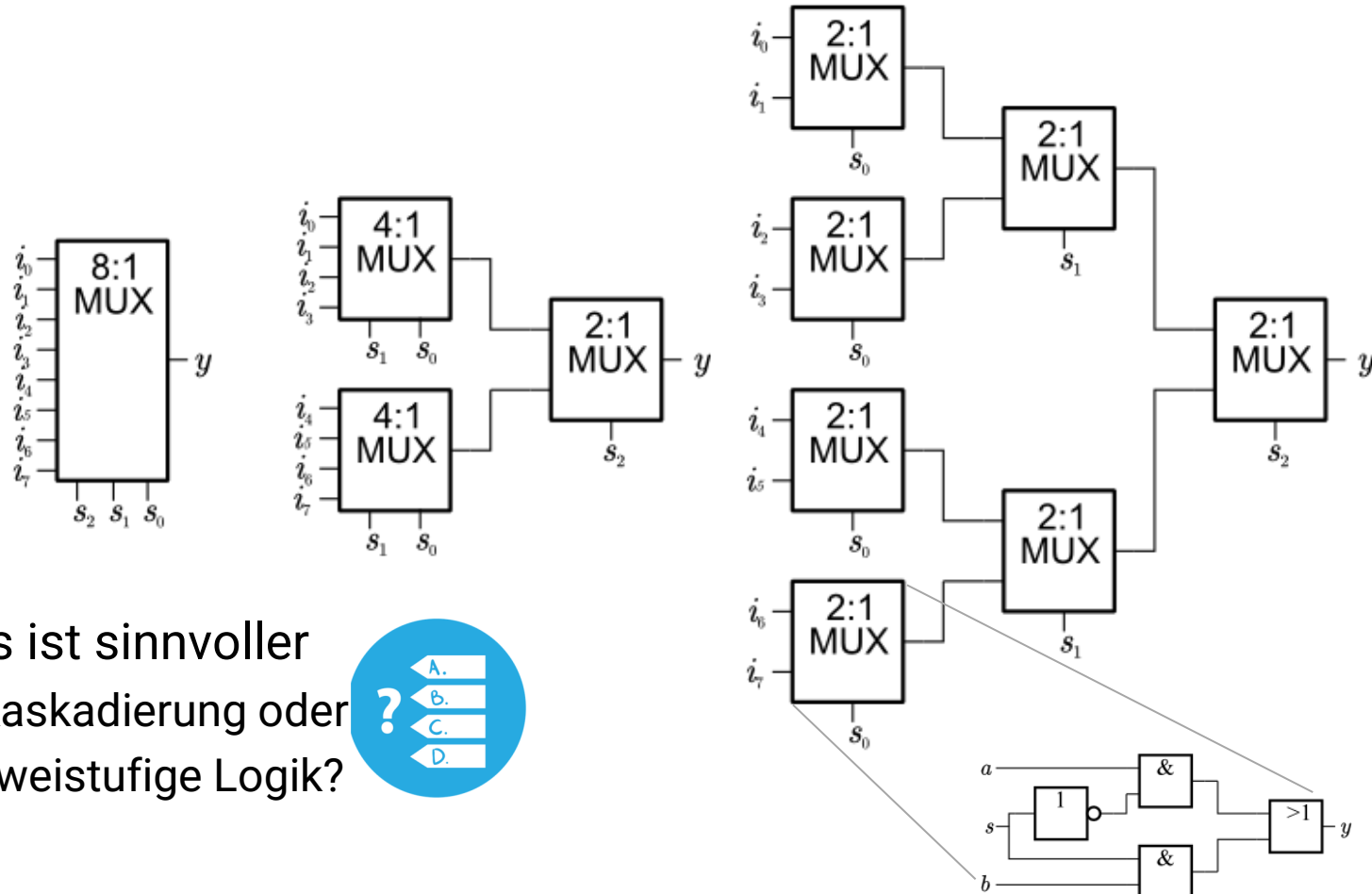- Große Multiplexer können durch Kaskadierung von kleinen Multiplexern aufgebaut werden






 - Was ist sinnvoller
 - Kaskadierung oder
 - zweistufige Logik?



Kaskadierung von Multiplexern

- Kaskadierung oder zweistufige Logik ist abhängig vom Optimierungsziel
 - Bei zweistufiger Logik entstehen kleinere Gatterlaufzeiten
 - Eine Kaskadierung benötigt insgesamt weniger Eingänge
 - kann daher auf kleinerer Chipfläche realisiert werden
- Beispiel
 - zweistufige Logik benötigt UND-Gatter mit je $\log_2(n) + 1$ Eingängen
 - kaskadierte Lösung benötigt mehr UND-Gatter, diese haben aber **weniger Eingänge**
 - 8:1-Mux
 - zweistufig: 8 Gatter mit je $(\log_2(8) + 1 = 4)$ vier Eingängen = 32 Eingänge
 - kaskadiert: $2 * 4$ Gatter mit je 3 Eingängen + 2 Gatter mit 2 Eingängen = 28 Eingänge
 - Flächenaufwand proportional zur Anzahl der Eingänge
➔ kaskadierte Lösung hat geringeren Flächenverbrauch

   


Multiplexer als universelle Logikbausteine



- Multiplexer sind nicht nur zur Steuerung von Datenflüssen, sondern auch zur Realisierung logischer Funktionen verwendbar
- n-zu-1-Multiplexer können jede Funktion mit $\log_2(n)$ -Variablen implementieren
 - Die **Variablen** x_{k-1}, \dots, x_0 werden als Steuersignale s_{k-1}, \dots, s_0 verwendet
 - Die Dateneingänge i_{n-1}, \dots, i_0 werden auf 0 oder 1 gelegt
- Beispiel $y = m_0 \vee m_2 \vee m_6 \vee m_7$
 $\bar{x}_2\bar{x}_1\bar{x}_0 \vee \bar{x}_2x_1\bar{x}_0 \vee x_2x_1\bar{x}_0 \vee x_2x_1x_0$

Wahrheitstafel:





	x_2	x_1	x_0	y
0:	0	0	0	1
1:	0	0	1	0
2:	0	1	0	1
3:	0	1	1	0
4:	1	0	0	0
5:	1	0	1	0
6:	1	1	0	1
7:	1	1	1	1

 

Demultiplexer

- Der Demultiplexer stellt quasi die inverse Funktion zum Multiplexer dar
 - 1 Eingang g , k Steuereingänge s_{k-1}, \dots, s_0 und $n = 2^k$ Ausgänge r_{n-1}, \dots, r_0
 - Der Eingang g wird häufig "Enabler" genannt
 - Abhängig von den Steuereingängen
 - wird der Eingang auf einen der Ausgänge geschaltet
 - die anderen Ausgänge sind 0

Demultiplexer

    

Demultiplexer

■ 1-zu-2 Demultiplexer

$$r_0 = g \bar{s}$$

$$r_1 = g s$$

■ 1-zu-4 Demultiplexer




$$r_0 = g \bar{s}_1 \bar{s}_0$$

$$r_1 = g \bar{s}_1 s_0$$

$$r_2 = g s_1 \bar{s}_0$$


$$r_3 = g s_1 s_0$$

■ ...

   


Realisierung von Demultiplexern

■ 1-zu-2 Demultiplexer

 


■ 1-zu-4 Demultiplexer

 

Kaskadierung von Demultiplexern

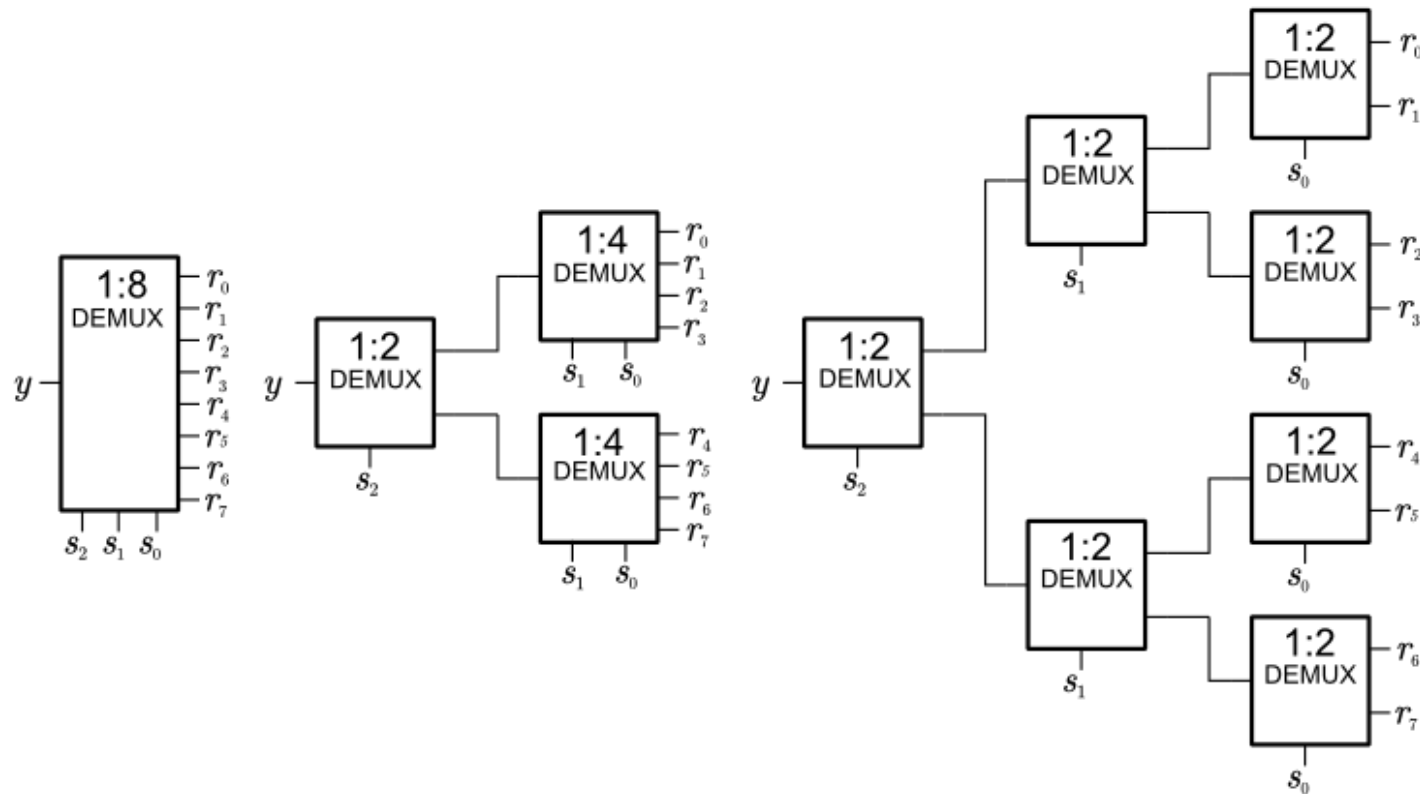- Große Demultiplexer können durch Kaskadierung von kleinen Demultiplexern aufgebaut werden



Demultiplexer als universelle Logikbausteine




- 1-zu- Demultiplexer können jede Funktion von $k = \log_2(n)$ Variablen implementieren
 - Die Variablen x_{k-1}, \dots, x_0 werden als Steuervariablen s_{k-1}, \dots, s_0 verwendet
 - Der Eingang wird auf 1 gelegt
 - An den Ausgängen liegen die Minterme der Steuervariablen an und können durch ein ODER-Gatter verknüpft werden, um die Funktion zu implementieren
- Beispiel

$$y = m_0 \vee m_2 \vee m_6 \vee m_7$$

Wahrheitstafel:

	x_2	x_1	x_0	y
0:	0	0	0	1
1:	0	0	1	0
2:	0	1	0	1
3:	0	1	1	0
4:	1	0	0	0
5:	1	0	1	0
6:	1	1	0	1
7:	1	1	1	1

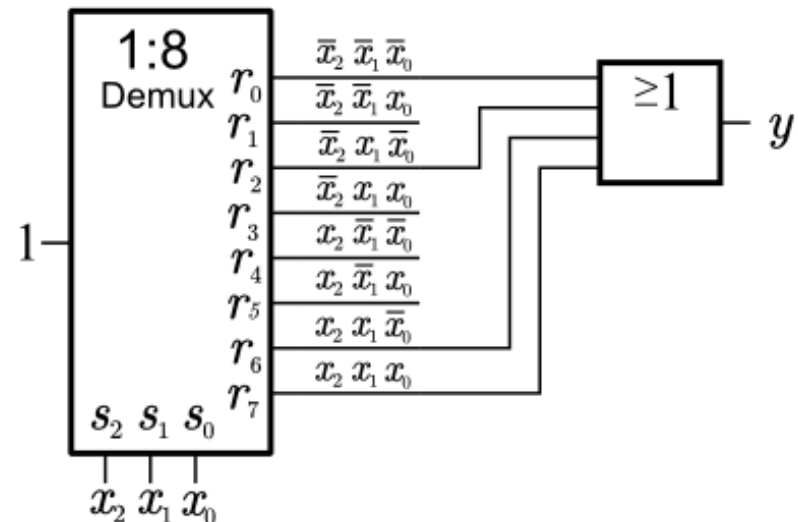


Addition

- Zur Entwicklung einer Schaltung für die Addition kann man sich an der schriftlichen Addition orientieren

$$\begin{array}{r} 13 \\ + 5 \\ \hline 18 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1101 \\ + 0101 \\ \hline 10010 \end{array}$$

 - Die Addition wird Bit-weise von rechts nach links durchgeführt (angefangen beim niederwertigsten Bit)



- Warum ist eine Schaltung für die Addition so extrem wichtig?

Halbaddierer


- Für die Addition zweier Dualzahlen
 - Summe und Übertrag entstehen als Ergebnis
- Beim niederwertigsten Bit müssen **nur** alle Kombinationen der zwei Summanden a und b betrachtet werden (4 Fälle)
 - ohne Übertrag
- **Wahrheitstabelle** von Eingangsvariablen a und b sowie das Ergebnis der Addition s und Übertrag c_{out} (Carry-out)

a	b	s	c_{out}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


- Damit ergibt sich $s = \bar{a}b \vee a\bar{b} = a \oplus b$

$$c_{out} = ab$$

 - Die Realisierung mit Logikgattern wird Halbaddierer genannt und erhält ein eigenes Symbol (siehe rechts, 1-Bit-Halbaddierer)



Halbaddierer

 

- Warum heißt es eigentlich „Halbaddierer“? Was fehlt?